

# RC in carica - andamento caduta di potenziale su C nel tempo

Vtaggio[V]

